Lab 3: Counters (Pre-Lab)


103061207 徐安廷

Design Specification

✓ I/O:


Inputs: clk, rst_n
Output: out

✓ Logic Diagram:

 

Design Implementation

✓ Simulation Result:

 

Conclusion

✓ Counter 一個看似很簡單的東西,其實有很大的應用,可當作除頻器得到設計者所需要的 頻率,在之後的 Lab 裡應該會時常用到。

References

✓ Teaching Handout < Verilog HDL (2)> p.34